Prova finale di Reti Logiche

Lorenzo Romagnoni

a.a. 2020/2021

Introduzione

Data un immagine, il progetto consiste nel design e implementazione di un componente hardware che ne elabori una sua versione aumentando il contrasto visivo. Il componente deve essere implementato tramite VHDL, ed aumentare il contrasto dell'immagine in input utilizzando un algoritmo ispirato al metodo di equalizzazione dell'istogramma proveniente dall'immagine originale.

 


Figure 1.1: Immagine non equalizzata

 


Figure 1.2: Immagine equalizzata

Funzione del componente

Le immagini fornite in input saranno in scala di grigio a 256 livelli, avranno dimensione rettangolare, le cui dimensioni dei lati sono variabili tra 0px e 128px. Un esempio di equalizzazione è il seguente:

data un immagine 2px X 2px:



Figure 2.1: Immagine non equalizzata

l'output dopo aver calibrato il contrasto sarà il seguente:

$$f(46) = 0$$

$$f(131) = 255$$

$$f(62) = 64$$

$$f(89) = 172$$

La funzione f è definita come segue:

```
f(old_pixel):
delta_value = max_pixel_value - min_pixel_value;
shift = (8-floor(log2(delta_value + 1)))
temp = (old_pixel - min_pixel) << shift</pre>
```

return min(255, temp)

 


Figure 2.2: Immagine equalizzata

2.1 Interfaccia del componente

Il componente da descrivere deve avere la seguente interfaccia.

```
entity project_reti_logiche is
port (
i_clk : in std_logic;
i_rst : in std_logic;
i_rst : in std_logic;
i_start : in std_logic;
i_data : in std_logic_vector(7 downto 0);
o_address : out std_logic_vector(15 downto 0);
o_done : out std_logic;
o_en : out std_logic;
o_we : out std_logic;
o_data : out std_logic;
o_data : out std_logic_vector (7 downto 0)
);
end project_reti_logiche;
```

In particolare:

- i_clk è il segnale di CLOCK in ingresso generato dal TestBench;
- i_rst è il segnale di RESET che inizializza la macchina pronta per ricevere il primo segnale di START;
- i_start è il segnale di START generato dal Test Bench;
- i_data è il segnale (vettore) che arriva dalla memoria in seguito ad una richiesta di lettura;

- o_address è il segnale (vettore) di uscita che manda l'indirizzo alla memoria:
- o_done è il segnale di uscita che comunica la fine dell'elaborazione e il dato di uscita scritto in memoria;
- o_en è il segnale di ENABLE da dover mandare alla memoria per poter comunicare (sia in lettura che in scrittura);
- o_we è il segnale di WRITE ENABLE da dover mandare alla memoria (=1) per poter scriverci. Per leggere da memoria esso deve essere 0;
- o_data è il segnale (vettore) di uscita dal componente verso la memoria.

Descrizione della memoria

Ogni pixel dell'immagine corrisponde ad un byte.

La dimensione è definita in 2 byte, ognuno rappresentante la dimensione di un lato dell'immagine. Il byte all'indirizzo 0 si riferisce alla dimensione di colonna, quello all'indirizzo 1 alla dimensione di riga.

I byte contigui dell'immagine sono memorizzati a partire dall'indirizzo 2. I pixel dell'immagine equalizzata sono memorizzati in memoria con indirizzamento al byte a partire dalla posizione 2 + n_righe * n_colonne.

Esempio memoria:

 


Figure 3.1: Esempio contenuto in memoria

Archittura del componente

Considerando la presenza dei valori min_pixel e max_pixel all'interno della funzione di equalizzazione, il processo di elaborazione si divide nelle seguenti fasi:

- 1. lettura delle dimensioni dell'immagine
- 2. lettura delle immagini per il calcolo del massimo ed il minimo
- 3. lettura delle immagini per l'equalizzazione
- 4. scrittura dell'immagine equalizzata in memoria

Viste le diverse fasi per l'elaborazione dell'immagine, si è deciso di suddividere lo sviluppo in diversi componenti, ognuno dei quali rappresentabile come una macchina a stati.

disegno semplificato

- mem_scanner
- max_min_calculator
- equalizer
- finalizer

4.1 mem_scanner

Si occupa della lettura in memoria dell'immagine. Sono infatti necessarie almeno due letture di tutta l'immagine, la prima per il calcolo del massimo e minimo, la seconda per l'equalizzazione. Utilizzando un singolo componente per questa funzionalità si è evitata duplicazione non necessaria.

Stati:

4.1.1 Stato IDLE

Lo stato iniziale del componente, in attesa del segnale i_startche quando ricevuto resetta il puntatore usato per scorrere la memoria passa allo stato START. In caso di reset si passa in questo stato.

4.1.2 Stato START

Segnala alla memoria la sua attivazione.

4.1.3 Stato WAIT_ROWS

Attende la ricezione del numero di righe dalla memoria.

4.1.4 Stato READ_ROWS

Salva il numero di righe in memoria, ed incrementa il puntatore della memoria.

4.1.5 Stato WAIT_COLUMNS

Attende la ricezione del numero di colonne dalla memoria.

4.1.6 Stato READ_COLUMNS

Salva il numero di colonne in memoria, incrementa il puntatore della memoria.

4.1.7 Stato CALCULATE_PIXELS

Calcola il numero di pixel dell'immagine, il valore viene salvato in un registro.

4.1.8 Stato WAIT_PIXELS

Se ci sono pixel rimanenti, attende la ricezione dalla memoria, altrimenti passa allo stato DONE.

4.1.9 Stato READ_PIXELS

Legge il pixel dalla memoria.

4.1.10 Stato WAIT_ WRITE

Si posiziona in memoria per permettere una eventuale scrittura all'indirizzo corretto, e passa allo stato ${\tt WAIT_PIXEL}$

4.1.11 Stato DONE

Segnala il termine della scansione e passa allo stato IDLE.

4.2 max_min_calculator

Calcola il massimo ed il minimo dei valori passati in ingresso.

Stati:

4.2.1 Stato IDLE

Il componente rimane in ascolto dei segnali in ingresso. Se viene segnalato un valore da leggere, in caso soddisfi la condizione, viene salvato come valore massimo o minimo.

Se viene segnalata la fine dello scanning, passa allo stato DONE. In caso di reset passa in questo stato.

4.2.2 Stato DONE

Segnala in output i valori massimo e minimo acquisiti.

4.3 equalizer

Effettua il calcolo relativo all'equalizzazione del pixel.

Stati:

4.3.1 Stato IDLE

Se segnalata l'inizio della scansione, passa allo stato START_SCAN e si prepara a ricevere la differenza tra massimo e minimo valore di pixel dal max_min_calculator. In caso di reset passa in questo stato.

4.3.2 Stato START_SCAN

Segnala in uscita l'inizio della scansione e passa allo stato EQUALIZE_PIXEL

4.3.3 Stato EQUALIZE_PIXEL

Se segnalata la fine dello scanning passa allo stato DONE. Se è presente un valore da leggere, calcola e segnala in output il valore del pixel equalizzato.

4.3.4 Stato DONE

Segnala il termine dell'equalizzazione.

4.4 finalizer

Si occupa di portare in stato iniziale i componenti dopo la prima scansione in memoria.

Stati:

4.4.1 Stato IDLE

Se riceve un segnale di DONE, passa allo stato RESET_ALL. In caso di reset si passa in questo stato.

4.4.2 Stato RESET_ALL

Manda un segnale di reset di tutti i componenti, e passa allo stato WAIT_FOR_END

4.4.3 Stato WAIT_FOR_END

Segnala il termine dell'esecuzione. Rimane in attesa di un segnale di start, quando lo riceve, passa allo stato IDLE.

 


Figure 4.1: Visualizzazione schematica del componente

Risultati dei test

Il testing del componente è stato effettuato in due stadi diversi. Nel primo, quello di sviluppo, sono stati effettuati unit test per i singoli moduli, in modo da verificarne il loro funzionamento prima di integrarli tra di loro. Una volta completati tutti, i test hanno avuto finalità di controllo del funzionamento del componente come insieme, e di verifica di funzionamento in casi limite.

Vista la specifica di progetto, i casi limite testati si suddividono in:

Condizioni particolari sulle dimensioni dell'immagine: (0 \leq N \leq 128)

- 0x0
- 0xN
- Nx0
- 0x1
- 1x0
- 1x1
- 1xN
- Nx1
- 128xN
- Nx128
- 128x128

Condizioni particolari sul contenuto dell'immagine

• immagine bianca

- $\bullet\,$ immagine nera
- immagine grigia

Oltre a questi test è stata effettuata un'arrività di smoke testing su dimensioni variabili NxN con reset asincrono del componente durante il processamento. Infine è stata verificata la condizione di funzionamento con periodo di clock pari a 100ns, rispettata come visibile nella seguente figura:

Setup		Hold		Pulse Width	
Worst Negative Slack (WNS):	92,408 ns	Worst Hold Slack (WHS):	0,144 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS):	49,500 ns
Total Negative Slack (TNS):	0,000 ns	Total Hold Slack (THS):	0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS):	0,000 ns
Number of Failing Endpoints:	0	Number of Failing Endpoints:	0	Number of Failing Endpoints:	0
Total Number of Endpoints:	269	Total Number of Endpoints:	269	Total Number of Endpoints:	100

Figure 5.1: Estratto del timing report di Vivado

Conclusioni

Il componente passa con successo tutti i test. L'utilizzo di diversi moduli che incapsulano i diversi compiti logici, aumenta l'efficienza dello sviluppo in caso di espansione o modifica del funzionamento del componente.